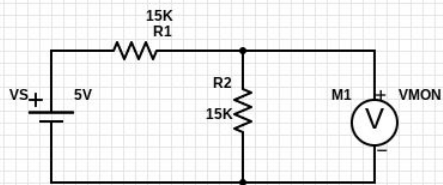


Tyler Perez


Professor Jimenez

ELTR 240




Circuit A

VS=5V
Vr1=2.498V
Vr2=2.491V

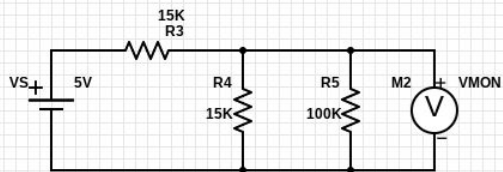


Circuit B

Vr3=2.646V
Vr4=2.290V
Vr5=2.290V

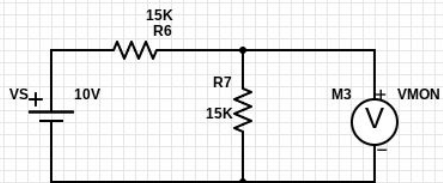

Circuit C

VS=10.09V
Vr6=5.05V
Vr7=5.05V

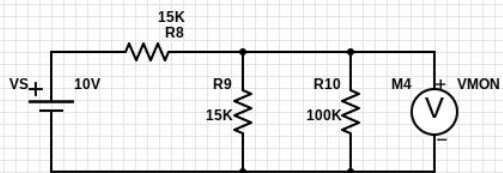

Circuit D

Vr8=5.40V
Vr9=4.67V
Vr10=4.67V

Company Name	
Tyler Peraz	
Project Name	Date
New Project	2/28/2018
Sheet Title	
Page1	